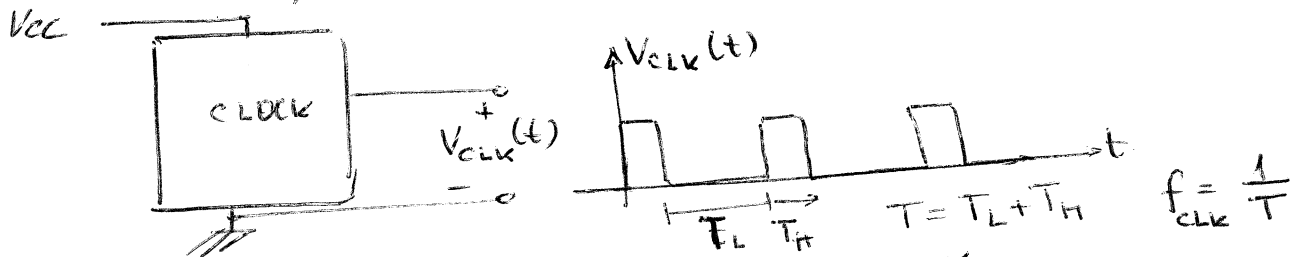


## 22.3.2: Circuits de rellotge (astables)


Relloige amb ports lògics i RC.

Es tracta del bloc que genera el sincronisme CLK per al funcionament dels sistemes seqüencials síncrons.




La forma d'ona depèn del tipus de circuit.

Exemple de circuit astable

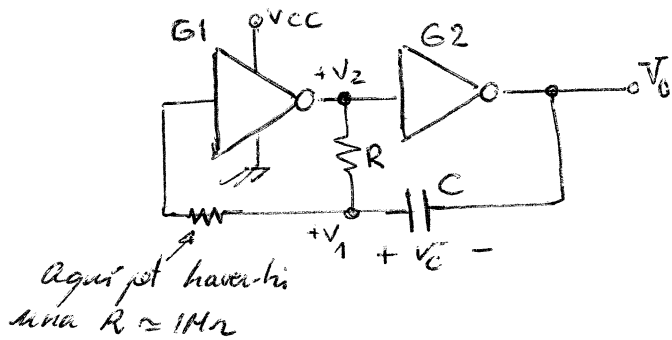


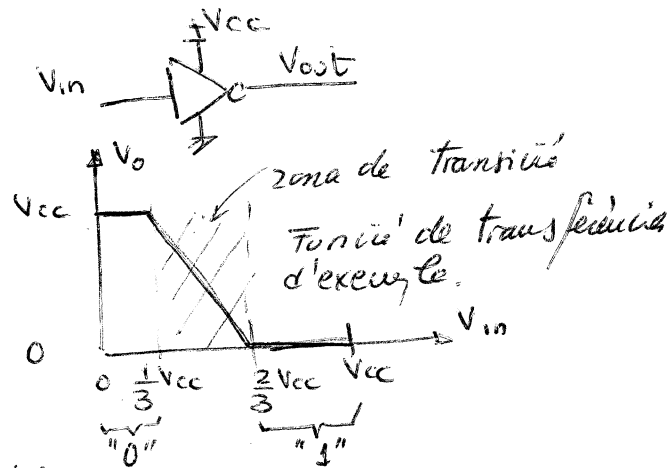Aquí pot haver-hi una  $R \approx 1M\Omega$



- Suposem  $V_C(0^-) = 0V$  (condensador descarregat)  
 $V_0(0^+) = V_{CC}$ ;  $V_2(0^+) = 0V$

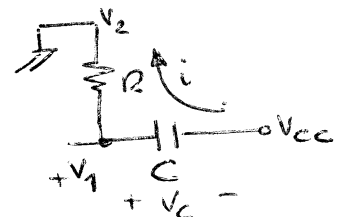
$$V_C(\infty) = -V_{CC} \quad \left\{ \begin{aligned} V_C(t) &= -V_{CC}(1 - e^{-t/\tau}) \\ V_1(t) &= V_C(t) + V_0 = V_{CC} e^{-t/\tau} \end{aligned} \right.$$



Quan  $t = t_1$ ;  $V_1(t_1) \geq \frac{1}{3}V_{CC}$  G1 deixarà d'interpretar un "0" a l'entrada

$$\frac{1}{3}V_{CC} = V_{CC} e^{-t_1/\tau} \Rightarrow t_1 = (\ln 3) \cdot RC$$

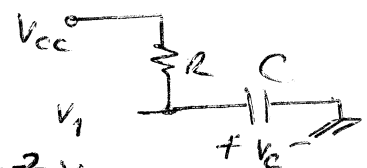- Ara per  $t > t_1$  el circuit equivalent és



$$\begin{aligned} V_2 &= V_{CC} \\ V_0 &= 0 \end{aligned} \quad V_C(t_1) = -V_{CC}(1 - e^{-t_1/\tau}) = -\frac{2}{3}V_{CC}$$

$$V_C(\infty) = V_{CC}$$

$$V_C(t-t_1) = V_{CC} - (V_{CC} - (-\frac{2}{3}V_{CC})) e^{-(t-t_1)/\tau} = V_{CC} \left( 1 - \frac{5}{3} e^{-\frac{(t-t_1)}{\tau}} \right)$$

$$\Rightarrow V_1(t-t_1) = V_C(t-t_1) + 0V = V_{CC} \left( 1 - \frac{5}{3} e^{-\frac{(t-t_1)}{\tau}} \right)$$

Per  $t=t_2$  la tensió  $V_1(t)$  haurà arribat a  $\frac{2}{3}V_{CC}$  i el commutador  $G_1$

$$V_0(t_2-t_1) = V_1(t_2-t_1) = \frac{2}{3}V_{CC} = V_{CC} \left( 1 - \frac{5}{3} e^{-\frac{(t_2-t_1)}{\tau}} \right)$$

$$\frac{5}{3} e^{-\frac{(t_2-t_1)}{\tau}} = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow T_L = t_2-t_1 = \tau \cdot (\ln 5) = \underline{RC \cdot \ln 5}$$


- Ara per  $t > t_2$  el circuit equivalent és

i  $V_C(\infty) = -V_{CC}$

$V_C(t_2) = \frac{2}{3}V_{CC}$

$$V_C(t-t_2) = -V_{CC} - \left( -V_{CC} - \frac{2}{3}V_{CC} \right) e^{-\frac{(t-t_2)}{\tau}} = -V_{CC} \left( 1 - \frac{5}{3} e^{-\frac{(t-t_2)}{\tau}} \right)$$

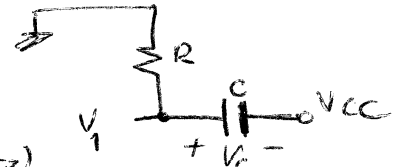i  $V_1(t-t_2) = V_C(t-t_2) + V_0 = V_{CC} \cdot \frac{5}{3} \cdot e^{-\frac{(t-t_2)}{\tau}}$




Per  $t=t_3$ , quan  $V_1(t_3-t_2) = \frac{1}{3}V_{CC}$  torna a commutar el

$$V_1(t_3-t_2) = \frac{5}{3}V_{CC} e^{-\frac{(t_3-t_2)}{\tau}} = \frac{1}{3}V_{CC} \Rightarrow T_H = t_3-t_2 = \underline{RC \cdot \ln 5}$$

A partir d'ara, els intervals de commutació són idèntics i s'obté:

$$f_{CLK} = \frac{1}{T} = \frac{1}{(T_H + T_L)} = \frac{1}{2RC \ln 5}$$

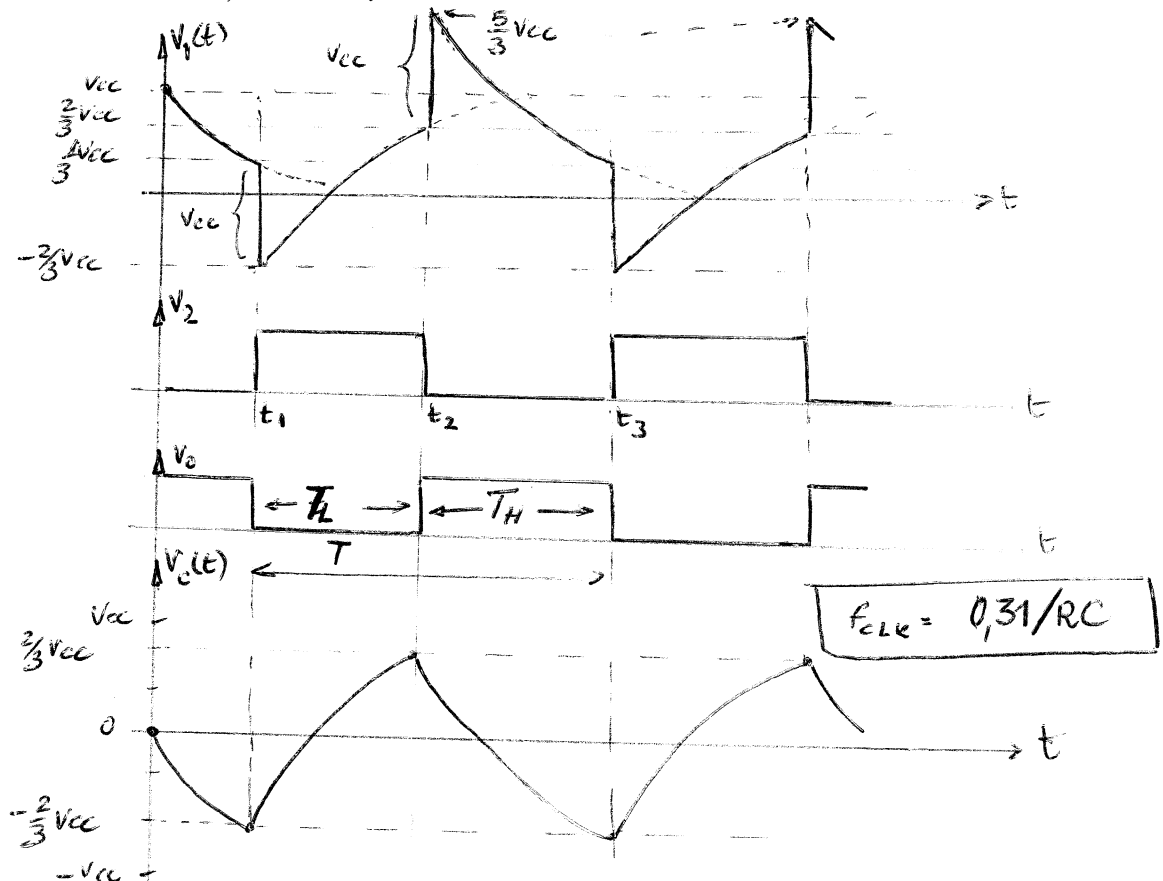EX:  $f = 1\text{MHz}$  ;  $C = 10\text{pF} \Rightarrow R = 31,066\text{ k}\Omega \Rightarrow R \approx 31\text{ k}\Omega$



→ La freq de pèn de RC i de la tecnologia de les portes. És un inconvenient greu.